

**Abb. 15.11.** Spannungsverdopplung mit (a) Delon-Schaltung oder (b) Villard-Schaltung; (c) Spannungsvervielfachung mit Kaskadenschaltung