

Abb. 15.33. Spannungsstabilisierung mit Z-Diode. (a) Schaltplan, (b) Kleinsignalersatzschaltung und (c) erweiterte Stabilisierungsschaltung für größere Ausgangsströme